

IE0323

Sistemas Digitales I

Laboratorio #7


Elementos Secuenciales




Objetivos

- Comprender el funcionamiento de los circuitos secuenciales y su diferencia con la lógica combinacional.
- Diseñar e implementar contadores síncronos y su aplicación en la visualización de números en un display de siete segmentos.
- Construir un reloj digital que mida minutos, segundos y centésimas de segundo.

Combinacional vs Secuencial

 

**Salida depende de
entradas ACTUALES**

 

**Salida depende de
entradas ACTUALES Y
ANTERIORES**



Reloj en la DE10-Lite

- La tarjeta cuenta con 3 relojes accesibles a los/as desarrolladores
 - 1 reloj de 10MHz para conversión analógica digital (**no lo usaremos**)
 - 2 relojes de 50MHz para lógica

Table 3-2 Pin Assignment of Clock Inputs

Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
ADC_CLK_10	PIN_N5	10 MHz clock input for ADC (Bank 3B)	3.3-V LVTTL
MAX10_CLK1_50	PIN_P11	50 MHz clock input(Bank 3B)	3.3-V LVTTL
MAX10_CLK2_50	PIN_N14	50 MHz clock input(Bank 3B)	3.3-V LVTTL



Reloj en la DE10-Lite

- Los relojes para lógica son de 50MHz, es decir 20ns
- El ojo humano no puede ver a más de 60Hz



No se da cuenta





Cambia 50,000,000 de veces
en un segundo



Ejemplo Introductorio – Contador

 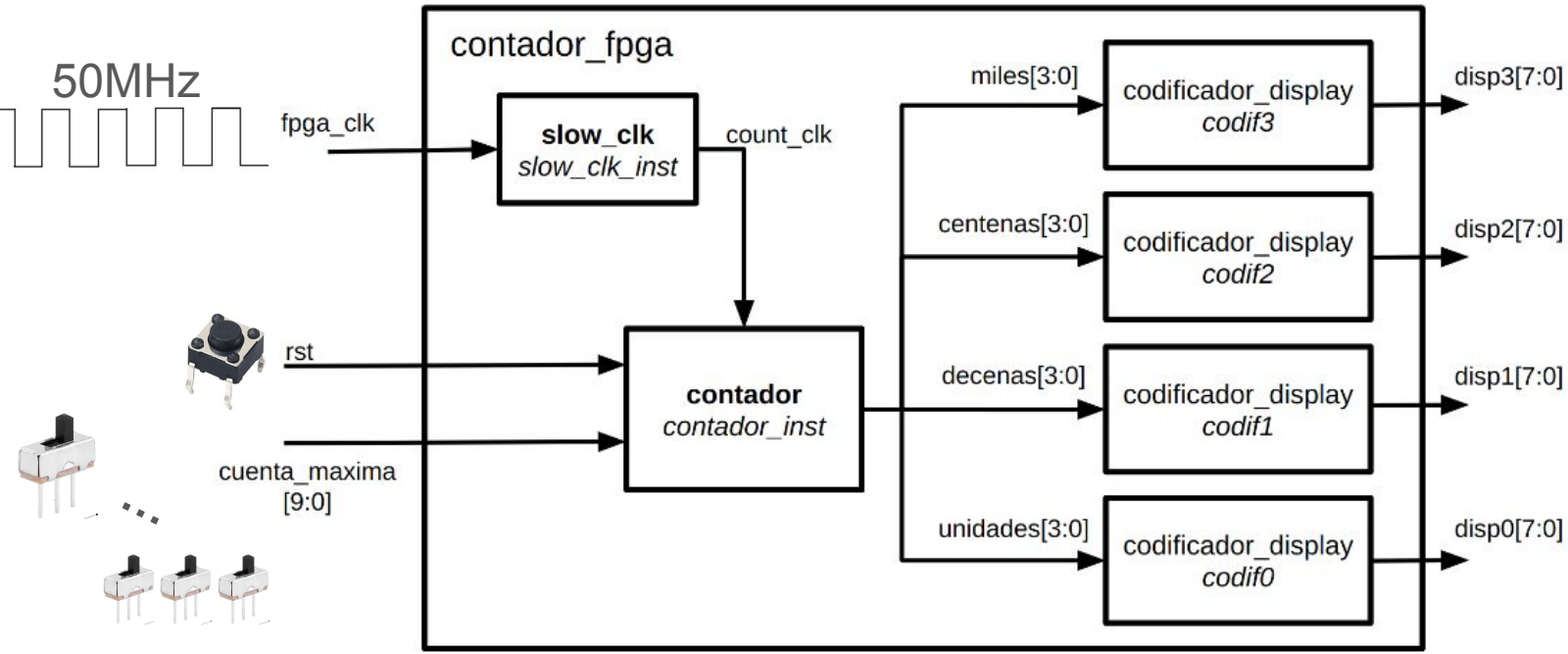

Módulo slow_clk

  

count_clk se activa cada MAX_CNT ciclos de
fpga_clk

Módulo slow_clk



X es la cuenta máxima a la que llega el contador

Cada ciclo de fpga_clk, el valor de int_count se incrementa, EXCEPTO si llegamos a MAX_CNT (en ese caso reiniciamos la cuenta)

```
1 //Declaracion del modulo slow_clk
2 module slow_clk (fpga_clk, count_clk);
3     //La entrada es el clk rapido, que viene de la tarjeta
4     //Debe mapearse a MAX10_CLK1_50 o MAX10_CLK2_50
5     input fpga_clk;
6     //La salida es el clk del contador, el cual es mas lento
7     output reg count_clk;
8
9     //Se define el parametro MAX_CLK
10    //como el valor maximo al que hay que reiniciar la cuenta
11    //Usted debe modificar el valor "X" por uno apropiado
12    parameter MAX_CLK = X;
13    //Mediante un log2 se calcula la cantidad de bits
14    //necesarios para almacenar la cuenta
15    parameter Y = $clog2(MAX_CLK);
16    //Se declara el conteo intermedio
17    reg [Y:0] int_count = 0;
18
19    //En cada flanco positivo del reloj
20    always @(posedge fpga_clk) begin
21        //Si la cuenta ya llego a MAX_CLK
22        if (int_count == MAX_CLK) begin
23            //Reinicie la cuenta
24            int_count <= 0;
25            //Y active el clk lento
26            count_clk <= 1;
27        end
28        //Si aun no llega a MAX_CLK
29        else begin
30            //Aumente la cuenta
31            int_count <= int_count + 1;
32            //Y mantenga (o ponga) el clk lento en 0
33            count_clk <= 0;
34        end
35    end
36    //Termina always
37    end
38 //Termina modulo
39 endmodule
```



Ejemplo Introductorio – Contador

 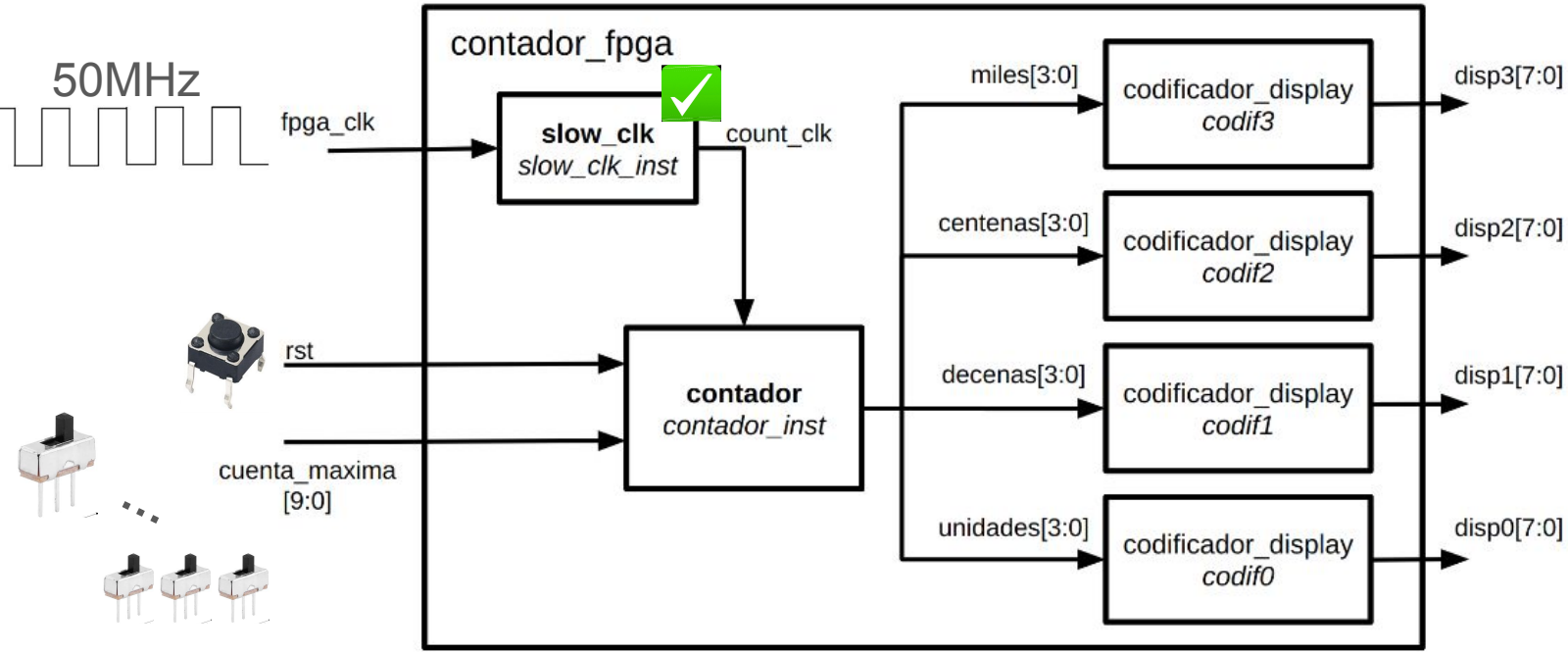

Módulo contador

Usamos el reloj lento



Contamos de forma normal, de 1 en 1 y “en binario”

Convertimos el conteo a “unidades”, “decenas”, “centenas” y “unidades de millar”


```
module contador (rst, cuenta_maxima, count_clk,  
                unidades, decenas, centenas, miles);  
    //Se definen las entradas:  
    //El reset (debe mapearse a Key0)  
    //El clk es conteo (viene de slow_clk)  
    input rst, count_clk;  
    //El valor maximo a desplegar (SW9-SW0)  
    input [9:0] cuenta_maxima;  
    //Se definen las salidas:  
    //Los registros para enviar a los displays  
    //Cada uno contiene una cifra de significancia  
    output reg [3:0] unidades, decenas, centenas, miles;  
  
    //El conteo a desplegar  
    reg [9:0] count;  
  
    //En cada flanco positivo del reloj  
    always @(posedge count_clk) begin  
        //Si hay un reset, regrese a 0 el conteo  
        if (rst == 0) count <= 0;  
        //Si se alcanzo la cuenta maxima  
        //regrese a 0 el conteo  
        else if (count == cuenta_maxima) count <= 0;  
        //Sino, siga contando normalmente  
        else count <= count + 1;  
  
        //Se calcula cada cifra  
        //La parte entera de dividir el conteo entre 1000  
        //da las unidades de millar  
        miles <= count/1000;  
        //Si se quitan las UM (mediante el residuo)  
        //Y se divide por 100, obtenemos centenas  
        centenas <= (count%1000)/100;  
        //Si se quitan las centenas (mediante el residuo)  
        //Y se divide por 10, obtenemos decenas  
        decenas <= ((count%1000)%100)/10;  
        //Si se quitan las decenas (mediante el residuo)  
        //obtenemos unidades  
        unidades <= (((count%1000)%100)%10);  
    end  
endmodule
```



Ejemplo Introductorio – Contador

 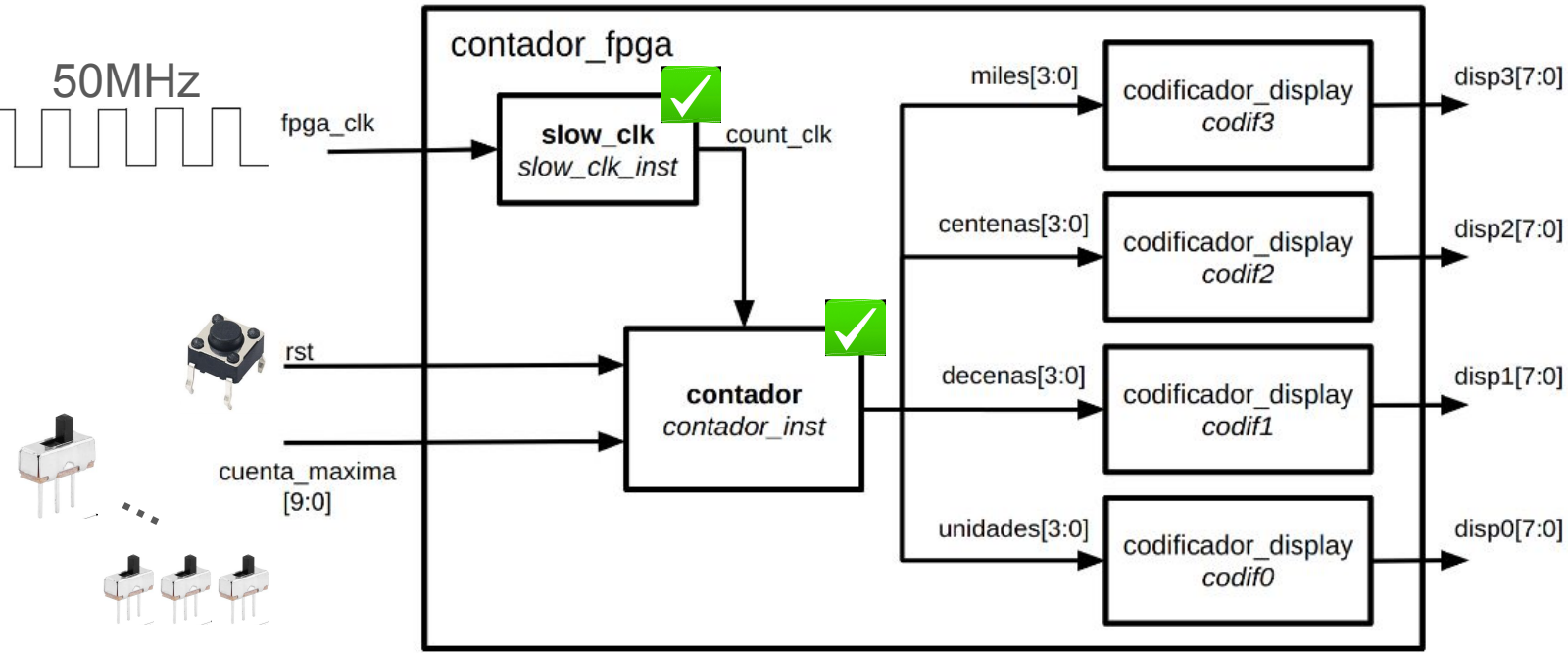



Módulo codificador_display

 


Faltan casos, ustedes deberán completarlos

```
1 //Declaracion del modulo
2 //Este modulo se instanciara 4 veces
3 //Una para cada cifra significativa
4 //Pero solo lo escribimos una vez
5 //Luego solo lo instanciamos varias veces
6 //Cada una con entradas disintas
7 module codificador_display (bin, seg);
8     //La entrada es el numero en binario
9     //producido por el modulo contador
10    input    [3:0] bin;
11    //La salida es el bus de 8 bits (7seg + punto decimal)
12    //Con cuales segmentos activar (en bajo)
13    output reg [7:0] seg;
14
15    //Cada vez que cambie la entrada
16    always @(bin) begin
17        //Si la entrada es un 0
18        if (bin == 0) seg = 8'b00111111;
19        //Si la entrada es un 1
20        else if (bin == 1) seg = 8'b00000110;
21        //Encarguese usted de hacer los demas
22        //...
23    //Termina always
24    end
25 //Termina modulo
26 endmodule
```

Ejemplo Introductorio – Contador

 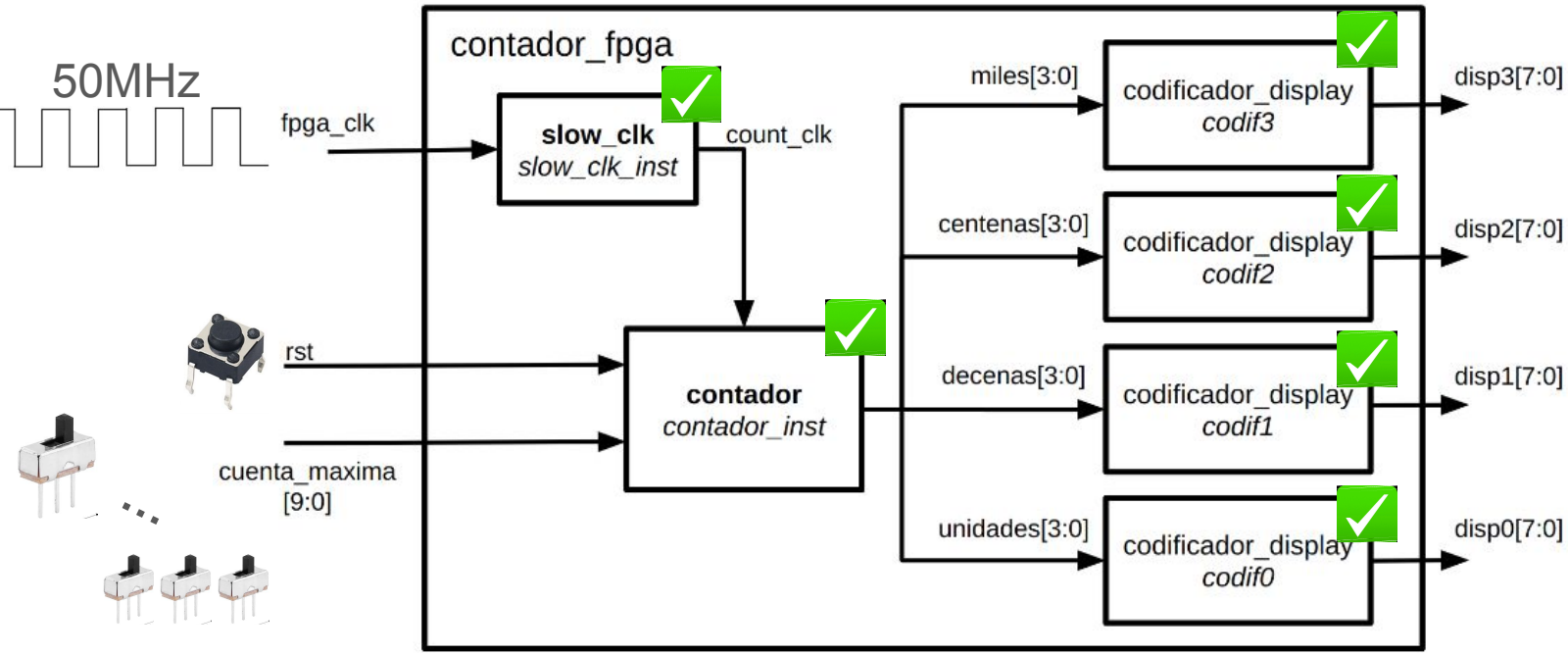

Módulo top

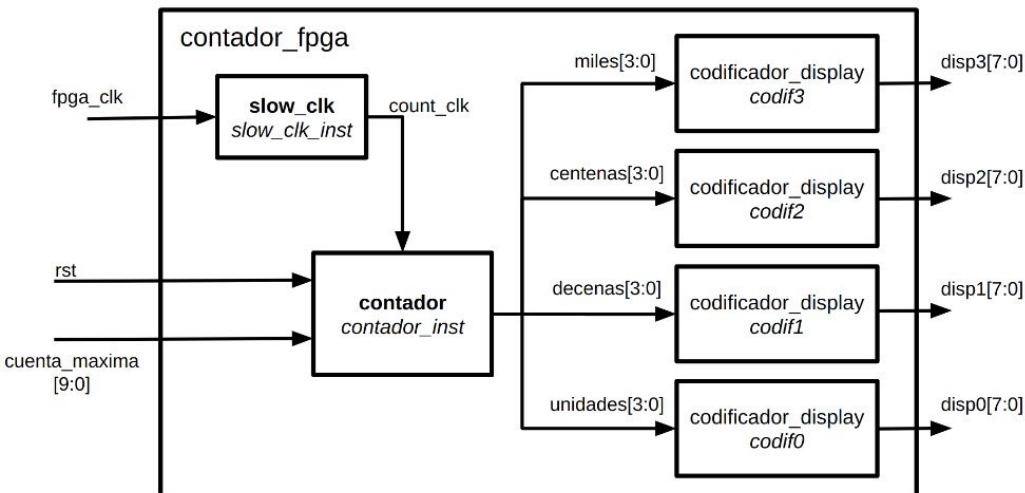


```



1 module contador_fpga (rst, cuenta_maxima, fpga_clk,
2     disp0, disp1, disp2, disp3);
3
4     //Se definen las entradas
5     //El fpga_clk
6     //Debe mapearse a MAX10_CLK1_50 o MAX10_CLK2_50
7     //Y el rst (debe mapearse a Key0)
8     input rst, fpga_clk;
9     //La cuenta maxima (SW9-SW0)
10    input [9:0] cuenta_maxima;
11    //Las salidas a los displays (HEX3-HEX0)
12    output wire [7:0] disp0, disp1, disp2, disp3;
13
14    //Se declaran interconexiones entre modulos
15    wire count_clk;
16    wire [3:0] unidades, decenas, centenas, miles;
17
18    //Se instancia el modulo slow_clk
19    //Y se conectan las entradas y salidas apropiadas
20    slow_clk slow_clk_inst (.fpga_clk(fpga_clk),
21        .count_clk(count_clk));
22
23    //Se instancia el modulo contador
24    //Y se conectan las entradas y salidas apropiadas
25    contador contador_inst (.rst(rst),
26        .cuenta_maxima(cuenta_maxima),
27        .count_clk(count_clk), .unidades(unidades),
28        .decenas(decenas), .centenas(centenas),
29        .miles(miles));
30
31    //Se instancian los codificadores a 7seg
32    //Se instancia 4, uno por cifra
33    //Y se conectan las entradas y salidas apropiadas
34    codificador_display codif0 (.bin(unidades),
35        .seg(disp0));
36    codificador_display codif1 (.bin(decenas),
37        .seg(disp1));
38    codificador_display codif2 (.bin(centenas),
39        .seg(disp2));
40    codificador_display codif3 (.bin(miles),
41        .seg(disp3));
42
43 endmodule

```



 

Archivo de asignación de pines

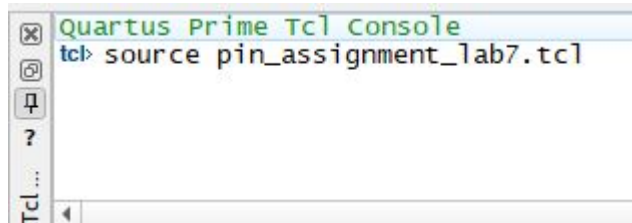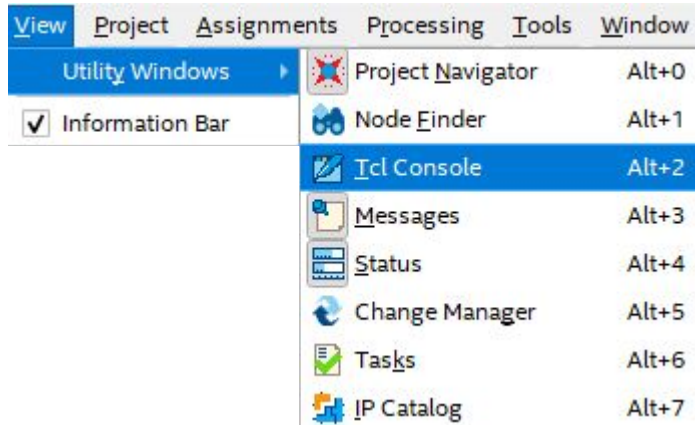

#CLK AND RST

```
set_location_assignment PIN_B8 -to rst
```

```
set_location_assignment PIN_P11 -to fpga_clk
```

#HEX0

```
set_location_assignment PIN_C14 -to disp0[0]
```

```
set_location_assignment PIN_E15 -to disp0[1]
```

```
set_location_assignment PIN_C15 -to disp0[2]
```

```
set_location_assignment PIN_C16 -to disp0[3]
```

```
set_location_assignment PIN_E16 -to disp0[4]
```

```
set_location_assignment PIN_D17 -to disp0[5]
```

```
set_location_assignment PIN_C17 -to disp0[6]
```

```
set_location_assignment PIN_D15 -to disp0[7]
```

...

Trabajo en Clase – Temporizador

