

# IE0323

# Sistemas Digitales I

Laboratorio #8  
Máquinas de Estado



# Objetivos

- Diseñar y modelar una máquina de estado finito en Verilog para resolver un problema específico.
- Comprender la estructura básica de una FSM y cómo utilizar estados y transiciones para controlar el flujo de un sistema digital.
- Implementar el comportamiento de una FSM en una FPGA utilizando Intel Quartus Prime.
- Desarrollar habilidades en la depuración de FSM, identificando posibles errores en la transición de estados o en la lógica de control.



# Máquinas de Estado Finito

Modelo matemático de computación que puede estar en uno (de un conjunto finito) de estados en cualquier tiempo dado.

Tiene transiciones entre estados, dependiendo de su estado actual y las entradas

Es un sistema con un conjunto definido de condiciones (estados) que cambian en respuesta a eventos específico (entradas)


# Ejemplo: Detector de Secuencia 1 0 0 1 1

S0: Ningún elemento de la secuencia

S1: "1" recibido


S2: "10" recibido

S3: "100" recibido

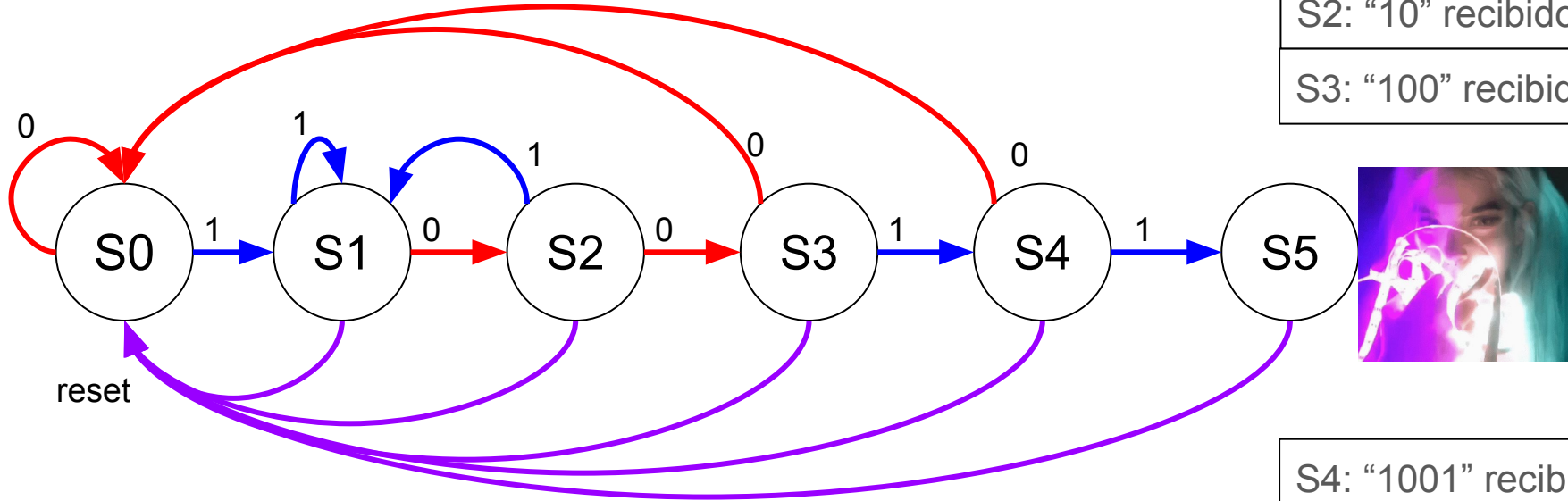

S4: "1001" recibido

S5: "10011" recibido

 

rst

enter

Secuencia OK


Valor Ingresado

# Código en Verilog

Lógica de  
Próximo Estado

Codificación de  
Estados

```
1 module lab8_ejemplo ( clk , rst , enter , in , out );
2   // Las entradas son :
3   // Reloj , reset , boton de enter y dato del switch
4   input clk , rst , enter , in ;
5   // La salida es el LED
6   output reg out ;
7   // Codificacion estados
8   localparam S0 = 3'b000;
9   localparam S1 = 3'b001;
10  localparam S2 = 3'b010;
11  localparam S3 = 3'b011;
12  localparam S4 = 3'b100;
13  localparam S5 = 3'b101;
14
15  reg [ 2 : 0 ] state , next_state ;
```

 

```
17 // Cuando llega un reset , o se presiona el boton
18 // Se calcula la logica de proximo estado
19 always @ ( negedge enter , negedge rst ) begin
20   // Si hay reset , vuelva a S0
21   if ( rst == 0) next_state = S0 ;
22   // Sino , siga el diagrama de estados
23   else begin
24     case ( state )
25       S0 : begin
26         if ( in == 1) next_state = S1 ;
27         else next_state = S0 ;
28       end
29       S1 : begin
30         if ( in == 1) next_state = S1 ;
31         else next_state = S2 ;
32       end
33       S2 : begin
34         if ( in == 1) next_state = S1 ;
35         else next_state = S3 ;
36       end
37       S3 : begin
38         if ( in == 0) next_state = S0 ;
39         else next_state = S4 ;
40       end
41       S4 : begin
42         if ( in == 0) next_state = S0 ;
43         else next_state = S5 ;
44       end
45       S5 : next_state = state ;
46       default: next_state = state ;
47     endcase
48   end
49 end
```



```
17 // Cuando llega un reset, o se presiona el boton
18 // Se calcula la logica de proximo estado
19 always @ ( negedge enter , negedge rst ) begin
20     // Si hay reset , vuelva a S0
21     if ( rst == 0) next_state = S0 ;
22     // Sino , siga el diagrama de estados
23     else begin
24         case ( state )
25             S0 : begin
26                 if ( in == 1) next_state = S1 ;
27                 else next_state = S0 ;
28             end
29             S1 : begin
30                 if ( in == 1) next_state = S1 ;
31                 else next_state = S2 ;
32             end
33             S2 : begin
34                 if ( in == 1) next_state = S1 ;
35                 else next_state = S3 ;
36             end
37             S3 : begin
38                 if ( in == 0) next_state = S0 ;
39                 else next_state = S4 ;
40             end
41             S4 : begin
42                 if ( in == 0) next_state = S0 ;
43                 else next_state = S5 ;
44             end
45             S5 : next_state = state ;
46             default: next_state = state ;
47         endcase
48     end
49 end
```

```
51 // Cada flanco positivo del reloj
52 always @ ( posedge clk ) begin
53     // Actualice el estado
54     state <= next_state ;
55     // Si esta en S5 , encienda el LED
56     if ( state == S5 ) out <= 1;
57     // Sino apaguelo
58     else out <= 0;
59 end
60
61 endmodule
```

5

Lógica de Salida





 
# Trabajo en Clase

- El circuito recibirá 6 letras codificadas en ASCII por medio de los interruptores SW7-SW0
- El circuito capturará cada letra cuando se presione el botón Key1
- El circuito capturará 6 letras y mantendrá el orden en que fueron ingresadas (la primera letra ingresada deberá desplegarse en el display más a la izquierda). Estas 6 letras serán interpretadas como una palabra
- Cuando se capturen las 6 letras, el circuito mostrará la palabra capturada en los displays de siete segmentos usando la codificación indicada en la Tabla
- Si la entrada seleccionada no corresponde a una letra válida, se deberá desplegar la palabra "ERROR" utilizando los displays






Señal	Componente
Caracter a desplegar	SW7-SW0
Reset	Key0
Capturar caracter	Key1
Despliegue texto	HEX5-HEX0


Letra	ASCII	Representación en 7seg	Letra	ASCII	Representación en 7seg
C	8'b01000011		O	8'b01001111	
E	8'b01000101		R	8'b01010010	
I	8'b01001001		U	8'b01010101	



# Demo

 1. Diagrama de Estados
2. FSM funcionando



 

Palabra  
letra5 ... letra0

Letra Ingresada